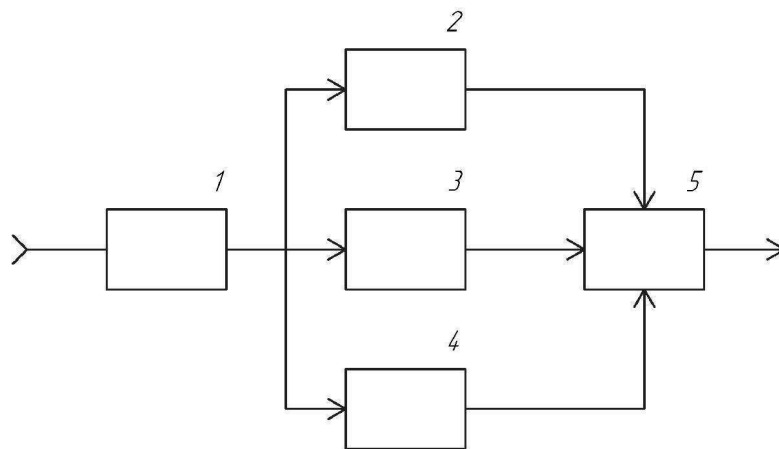


### Вариант 5

Выполнить чертеж схемы электрической структурной устройства Гамма-корректор



- 1 – повторитель
- 2 – корректор ( $\gamma=0,25$ )
- 3 – инвертор
- 4 – корректор ( $\gamma=4$ )
- 5 – переменный резистор